



# EDA技术高级应用

哈尔滨工业大学（威海）



## 第4章

# 有限状态机

## 目录

CONTENTS



群名称:EDA技术高级应用

群 号:1044047663



实现控制功能，可采用有限状态机实现和CPU实现；

- CPU：需要许多操作（例如取数和执行）和部件（例如数据通路和ALU寄存器）；
- 有限状态机：存储在多个触发器中，表示行为的代码存储在门级网络中；

```
1  if a>37 and c<7 then
2      state <= alarm;
3      out_a <= '0';
4      out_b <= '0';
5      out_analog <= a+b;
6  else
7      state <= running;
8  end if;
```

**CPU执行**: 10~20条机器指令，执行时间在最值间波动；

**状态机执行**: 由门和触发器执行，执行时间为一个机器周期；

### 4.1 状态机设计相关语句

#### 4.1.1 类型定义语句

**type** 数据类型名 **is** 数据类型定义 **of** 基本数据类型;

或

**type** 数据类型名 **is** 数据类型定义;

**type** st1 **is** **array** ( 15 **downto** 0 ) **of** **std\_logic** ;

**type** week **is** (sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat);

**type** m\_state **is** ( st0, st1, st2, st3, st4, st5 );

**signal** present\_state, next\_state : m\_state ;

### 4.1.2 状态机的优势

- 1、状态机克服了纯硬件数字系统顺序方式控制不灵活的缺点；
- 2、由于状态机的结构相对简单，设计方案相对固定；
- 3、状态机容易构成性能良好的同步时序逻辑模块；
- 4、状态机的VHDL表述丰富多样、有其独到的好处；
- 5、在高速运算和控制方面，状态机更有其巨大的优势；
- 6、高可靠性。



### 4.1.3 状态机结构

说明部分

主控时序进程

主控组合进程

辅助进程

#### 1. 说明部分      定义枚举型数据类型，定义状态变量。

说明部分一般放在 **architecture** 和 **begin** 之间，例如：

```
architecture .....is.....
```

```
type FSM_ST is (s0, s1, s2, s3);
```

```
signal current_state, next_state : FSM_ST;
```

...

#### 2. 主控时序进程

**主控时序进程**主要负责状态机运转和在时钟驱动下负责状态的转换。

状态机是随外部时钟信号，以**同步时序**方式工作的。

#### 3. 主控组合进程

也称为**状态译码进程**，其任务是根据外部输入的控制信号，或和当前状态的状态值确定下一状态的取向，以及确定相应的输出。

#### 4. 辅助进程


用于配合状态机工作的组合或时序进程。




### 4.1.4 状态机的设计

- 在产生输出的过程中，由**是否使用输入信号**可以决定状态机的类型；
- 两种类型
  1. 莫尔 (**Moore**) 状态机:  
输出仅是**当前状态**的函数；
  2. 米里 (**Mealy**) 状态机:  
输出是**当前状态**和**所有输入信号**的函数；


### 4.2 Moore状态机

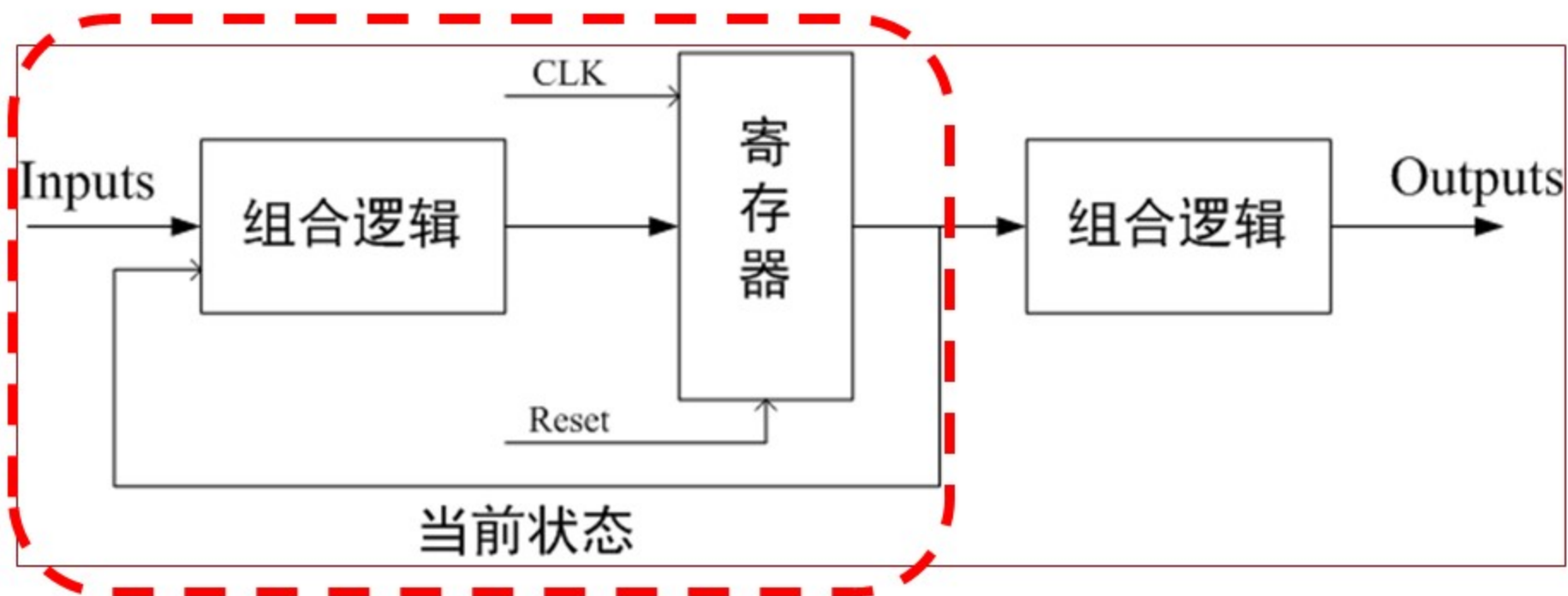


 



### 4.3 Mealy状态机

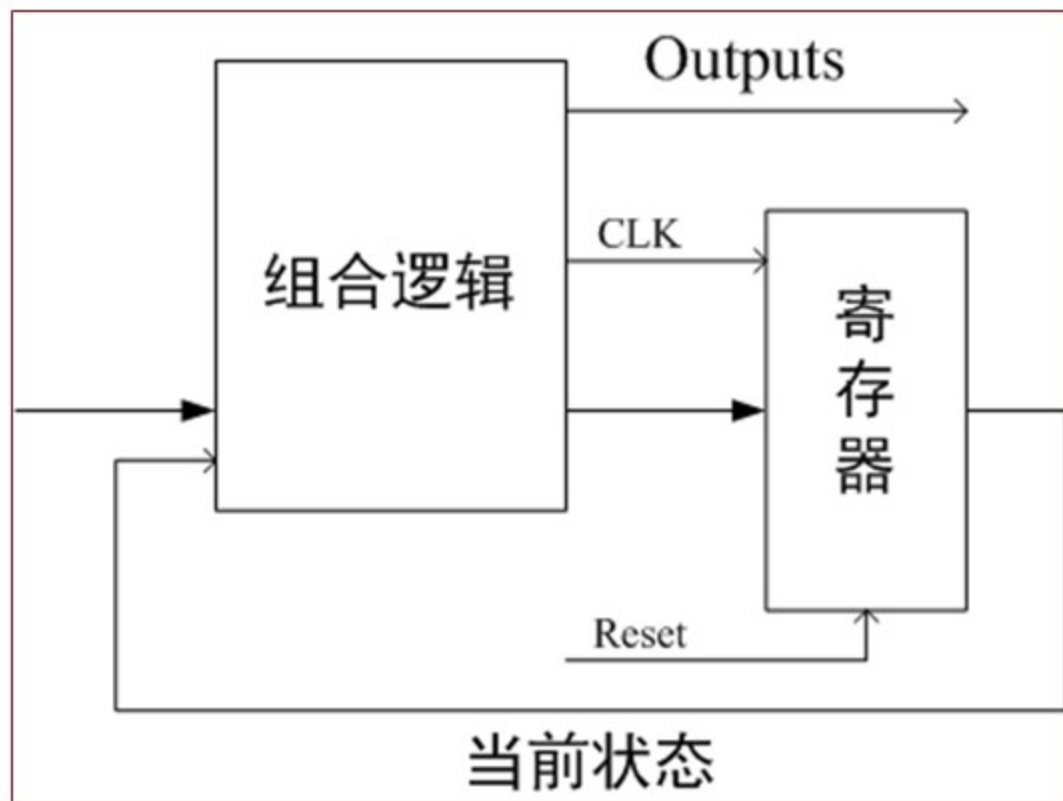

 


### 4.3.1 多进程状态机

用状态机设计一个A/D采样控制器为例




### ADC0809工作时序



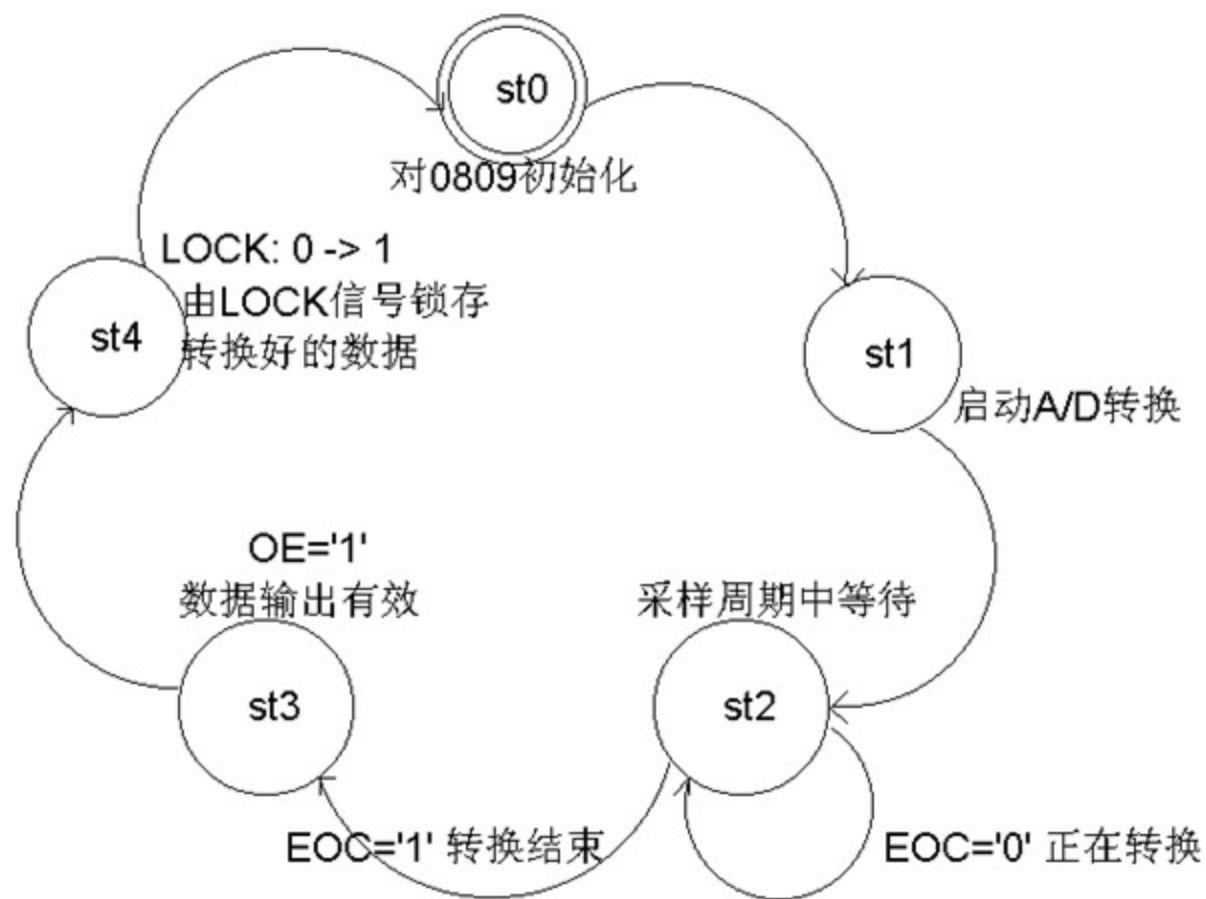

**控制ADC0809采样状态图**

EDA技术高级应用

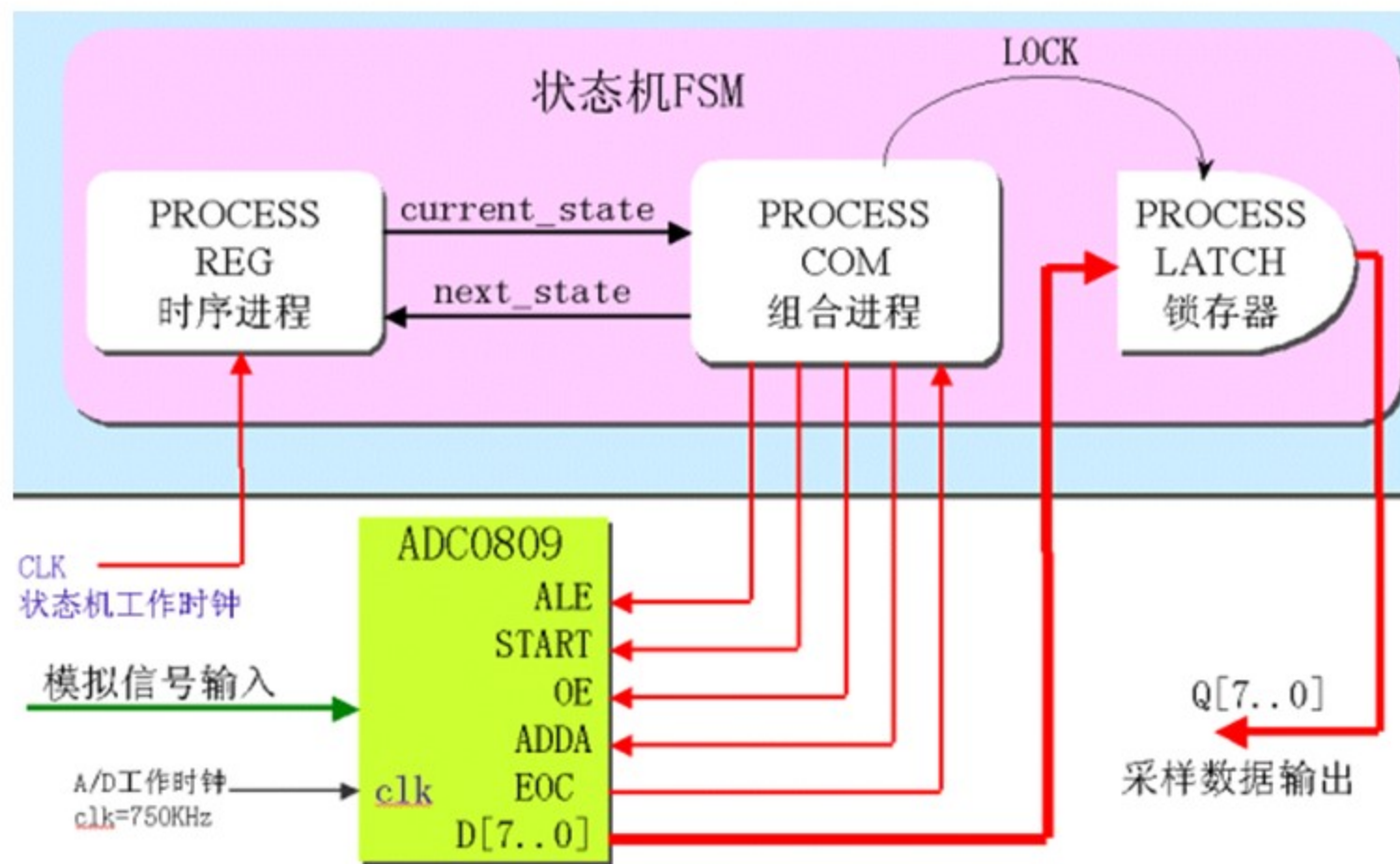

### 采样状态机结构框图





COM1: PROCESS (current\_state, EOC) --负责状态转换

BEGIN

CASE current\_state IS

WHEN st0=> next\_state <= st1;

WHEN st1=> next\_state <= st2;

WHEN st2=> IF (EOC='1') THEN next\_state <= st3;

ELSE next\_state <= st2; END IF ;

WHEN st3=> next\_state <= st4; --开启OE

WHEN st4=> next\_state <= st0;

WHEN OTHERS => next\_state <= st0;

END CASE ;

END PROCESS COM1 ;

COM2: PROCESS (current\_state) --负责状态译码

BEGIN

CASE current\_state IS

WHEN st0=> ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='0'; OE<='0' ;

WHEN st1=> ALE<='1'; START<='1'; LOCK<='0'; OE<='0' ;

WHEN st2=> ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='0'; OE<='0' ;

WHEN st3=> ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='0'; OE<='1' ;

WHEN st4=> ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='1'; OE<='1' ;

WHEN OTHERS => ALE<='0'; START<='0'; LOCK<='0' ;

END CASE ;

END PROCESS COM2

技术高级应用


### 4.4 可以消除毛刺的状态机

无论是Mealy型还是Moore型状态机，其输出信号都可能有“毛刺”，因为它们的输出信号都来自组合逻辑。

- 1.直接把状态作为输出信号；
- 2.在Moore型状态机基础上，使用时钟同步输出信号；
- 3.在Mealy型状态机基础上，使用时钟同步输出信号；

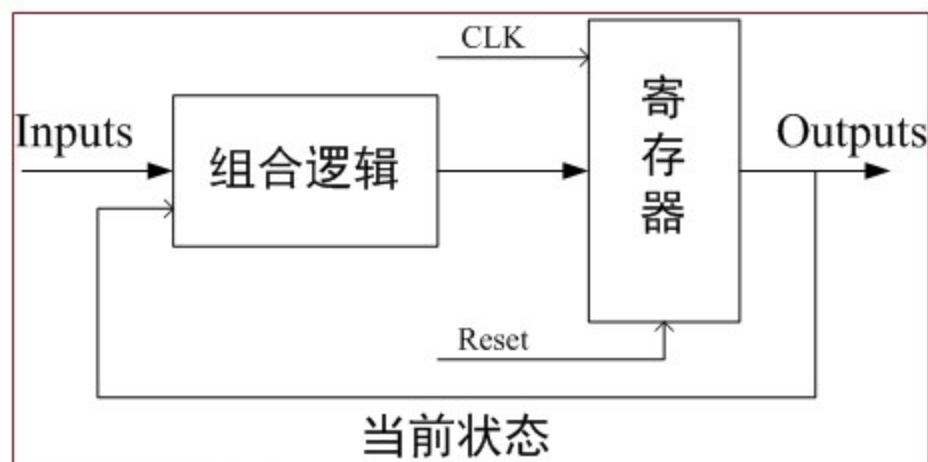
### 直接把状态作为输出信号

- 直接把状态作为输出信号( **output=state** ), 是状态机的一种特殊类型。必须在VHDL源码中对状态编码加以明确规定, 使状态和输出信号的取值一致。



- 输出译码电路已被优化掉!



 

### 小 结

- 状态机的结构：
  - A、组合逻辑部分（状态译码器和输出译码器）
  - B、寄存器部分
- 各部分的功能
  - 1、状态译码器
    - 确定状态机的下一个状态
  - 2、输出译码器
    - 确定状态机输出
  - 3、状态寄存器
    - 存储状态机的内部状态